

SOMMAIRE

- Types d'objets
- Process
- Circuits séquentiels
- Utilisation de la carte FPGA

TYPES D'OBJETS EN VHDL

- Un objet en VHDL est une structure pouvant garder la valeur d'un type de donnée

4 types d'objets :

- signal
- variable
- constante
- et fichier (non-synthétisable)

SIGNAL

- déclaré dans la partie déclarative d'une architecture
- `signal` signal_name, signal_name, ... : data_type;
- affectation d'un signal :
 `signal_name <= new_value;`
- tous les ports d'une entité sont considérés comme signaux
- interprétation physique : peuvent être considérés comme des fils conducteurs ou des "fils avec mémoire" (cas des sorties de registres)

VARIABLE

- ❑ déclarée et utilisée au sein d'un **process**
- ❑ déclaration d'une variable :
`variable variable_name, ... : data_type;`
- ❑ affectation d'une variable :
`variable_name := new_value;`
- ❑ ne contient pas d'information temporelle
- ❑ utilisée comme dans un langage de programmation traditionnel
- ❑ pas d'équivalent en HW

CONSTANTE

- Valeur d'une constante ne peut pas être changée
- déclaration d'une constante :
`constant const_name, ... : data_type:=value;`
- utilisée pour une meilleure lisibilité du code

```
constant BUS_WIDTH: integer:= 32;  
constant BUS_BYTES: integer:= BUS_WIDTH/8;
```

ALIAS

- n'est pas un objet en sens propre du terme
- un nom alternatif pour un objet
- utilisé pour une meilleure lisibilité du code

```
signal word: std_logic(15 downto 0);  
alias op: std_logic(6 downto 0) is word(15 downto 9);  
alias reg1: std_logic(2 downto 0) is word(8 downto 6);  
alias reg2: std_logic(2 downto 0) is word(5 downto 3);  
alias reg3: std_logic(2 downto 0) is word(2 downto 0);
```

SOMMAIRE

- Types d'objets
- **Process**
- Circuits séquentiels
- Utilisation de la carte FPGA

PROCESS

- un ensemble d'instructions qui seront exécutées de manière séquentielle
- le **process** lui-même est concurrent
- peut être interprété comme une boîte noire dont les entrées/sorties sont connues
- peut être synthétisé en circuit (mais pas forcément)
- deux types de **process** :
 - ▷ avec une liste de sensibilité
 - ▷ sans liste de sensibilité (avec un **wait**)

PROCESS

process avec une liste de sensibilité :

```
process(liste_de_sensibilite)
declarations;
begin
instruction sequentielle;
instruction sequentielle;
...;
end process;
```

- un **process** est actif lorsqu'un des signaux présents sur sa liste de sensibilité change de valeur
- si un **process** est actif, son contenu sera exécuté de manière séquentielle jusqu'à la fin

PROCESS

□ exemple :

```
signal a,b,c,y : std_logic;  
process(a,b,c)  
begin  
y <= a and b and c;  
end process;
```

□ Le comportement du modèle suivant est-il le même ?

PROCESS

```
signal a,b,c,y : std_logic;  
process(a)  
begin  
y <= a and b and c;  
end process;
```

- ❑ Pour un circuit combinatoire, toutes les entrées doivent être présentes dans la liste de sensibilité
- ❑ Le synthétiseur peut l'interpréter en émettant un avertissement

PROCESS

`process` sans liste de sensibilité (avec l'instruction `wait`)

- `process` poursuit son exécution jusqu'à l'instruction `wait` où il est suspendu
- Utilisations de l'instruction `wait`
 - ▷ `wait on` signals;
 - ▷ `wait until` boolean_expression;
 - ▷ `wait for` time_expression;
- exemple :

PROCESS

```
signal a,b,c,y : std_logic;  
process  
begin  
y <= a and b and c;  
wait on a,b,c;  
end process;
```

- un **process** peut avoir plusieurs instructions **wait**
- un **process** avec une liste de sensibilité est préféré par les outils de synthèse
- Comment l'affectation des signaux/variables est effectuée au sein d'un **process** ?

PROCESS

- Pour un signal :
`signal_name <= new_value;`
- Pas de différence par rapport à l'affectation en dehors d'un `process`
- **Attention** :
→ Au sein d'un `process`, un signal peut être affecté plusieurs fois ; seule la dernière affectation sera prise en compte
- Exemple :

PROCESS

```
signal a,b,c,d,y : std_logic;  
process(a,b,c,d)  
begin  
    --y_entry:=y  
y <= a or c;      --y_exit :=a or c;  
y <= a and b;     --y_exit :=a and b;  
y <= c and d;     --y_exit :=c and d;  
end process;      --y <= y_exit;
```

- Cette description est identique à :

PROCESS

```
signal a,b,c,d,y : std_logic;  
process(a,b,c,d)  
begin  
y <= c and d;  
end process;
```

- ☐ Si les trois instructions étaient en dehors d'un **process** ?
- ☐ Affectation d'une variable
variable_name:=new_value;
- ☐ L'affectation prend effet immédiatement ;
- ☐ Exemple :

PROCESS

```
signal a,b,c: std_logic;  
process(a,b,c)  
variable tmp: std_logic;  
begin  
tmp:='0';  
tmp:= tmp or a;  
tmp:= tmp or b;  
y <= tmp;  
end process;
```

- Si pour le même exemple, un signal au lieu d'une variable est utilisé ?

PROCESS

```
signal a,b,c,tmp: std_logic;  
process(a,b,c)  
begin  
  tmp<='0';  
  tmp<= tmp or a;  
  tmp<= tmp or b;  
  y <= tmp;  
end process;
```

- Cette description est identique à :

PROCESS

```
signal a,b,c,tmp: std_logic;  
process(a,b,c,tmp)  
begin  
  tmp<= tmp or b;  
  y <= tmp;  
end process;
```

- A l'intérieur d'un **process**, on peut utiliser l'instruction **if-then-else**

PROCESS

```
if expr_1 then
seq_instruction;
elsif expr2 then
seq_instruction;
elsif expr3 then
seq_instruction;
...
else
seq_instruction;
end if;
```

PROCESS

- Tous les exemples utilisant les instructions concurrentes **when-else** vus précédemment peuvent être décrits dans un **process** en utilisant **if-then-else**
- Pour obtenir le même circuit avec **when-else** et **if-then-else**, les deux structures doivent agir sur le même(s) signal(aux) de sortie
- L'instruction **if-then-else** est plus flexible puisqu'elle permet des structures imbriquées
- Exemple **when-else** :

PROCESS

```
sig <= value_1 when expr_1 else  
value_2 when expr_2 else  
value_3 when expr_3 else  
...  
value_n;
```

- Exemple **if-then-else** :

PROCESS

```
process(...)  
begin  
  if expr_1 then  
    sig <= value_1;  
  elsif expr_2 then  
    sig <= value_2;  
  elsif expr_3 then  
    sig <= value_3;  
  ...  
else  
  sig <= value_n;  
end if;  
end process;
```

PROCESS

- Exemple du calcul de $\max(a, b, c)$

En utilisant **if-then-else**

```
process(a,b,c)
begin
  if (a>b) then
    if (a>c) then
      max <= a;
    else
      max <= c;
    end if;
  else
    if (b>c) then
```


PROCESS

```
max <= b;  
else  
max <= c;  
end if;  
end if;  
end proces;
```

En utilisant `when-else`

PROCESS

```
signal ac_max, bc_max, max: std_logic;  
...  
ac_max <= a when (a>c) else c;  
bc_max <= b when (b>c) else c;  
max      <= ac_max when (a>b) else bc_max;  
-- ou  
max <= a when ((a>b) and (a>c)) else  
c when (a>b) else  
b when (b>c) else  
c;
```

- Dans l'instruction **if-then-else**, seule la partie **then** est nécessaire → les instructions incomplètes sont autorisées

PROCESS

- Si un signal n'est pas affecté par omission, il garde sa valeur précédente → des *latches* sont inférés

```
process(a,b)
begin
if(a=b) then
eq <= '1';
end if;
end process;
```

```
process(a,b)
begin
if(a=b) then
eq <= '1';
else
eq <= eq;
end if;
end process;
```

Solution :

PROCESS

```
process(a,b)
begin
if(a=b) then
eq <= '1';
else
eq <= '0';
end if;
end process;
```

PROCESS

Un autre exemple : comparaison de deux valeurs

```
process(a,b)
begin
if (a>b) then
gt <= '1';
elsif (a=b) then
eq <= '1';
else
lt <= '1';
end if;
end process;
```

PROCESS

Solution 1 :

```
process(a,b)
begin
if (a>b) then
gt <= '1';
eq <= '0';
lt <= '0';
elsif (a=b) then
gt <= '0';
eq <= '1';
lt <= '0';
else
gt <= '0';
eq <= '0';
lt <= '1';
end if;
end process;
```

Solution 2 :

```
process(a,b)
begin
gt <= '0';
eq <= '0';
lt <= '0';
if (a>b) then
gt <= '1';
elsif (a=b) then
eq <= '1';
else
lt <= '1';
end if;
end process;
```

PROCESS

- Dans un `process`, on utilise l'instruction `case` à la place de `with-select`
- Tout ce qui est valable pour les instructions séquentielles incomplètes de type `if-then-else` est également valable pour `case`

Instructions de boucle

```
for index in loop_range loop  
seq_instruction;  
end loop;
```

- l'intervalle `loop_range` doit être statique
- Les indices doivent appartenir à l'intervalle (de gauche à droite)

PROCESS

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity bit_xor is
    port(
        a, b: in std_logic_vector(3 downto 0);
        y: out std_logic_vector(3 downto 0)
    );
end bit_xor;

architecture demo_arch of bit_xor is
    constant WIDTH: integer := 4;
begin
    process(a,b)
    begin
```


PROCESS

```
    for i in (WIDTH-1) downto 0 loop
        y(i) <= a(i) xor b(i);
    end loop;
end process;
end demo_arch;
```

Un autre exemple d'opération OU exclusif entre bits d'un vecteur :

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity reduced_xor_demo is
    port(
        a: in std_logic_vector(3 downto 0);
        y: out std_logic
```

PROCESS

```
);  
end reduced_xor_demo;  
  
architecture demo_arch of reduced_xor_demo is  
    constant WIDTH: integer := 4;  
    signal tmp: std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0);  
begin  
    process(a,tmp)  
    begin  
        tmp(0) <= a(0);    -- boundary bit  
        for i in 1 to (WIDTH-1) loop  
            tmp(i) <= a(i) xor tmp(i-1);  
        end loop;  
    end process;  
end;
```

PROCESS

```
y <= tmp(WIDTH-1);  
end demo_arch;
```

- "Dérourler" la boucle à réaliser
- A utiliser avec modération pour des instructions répétitives
- Exemple : opérations sur des bits d'un vecteurs

```
y(3) <= a(3) xor b(3);  
y(2) <= a(2) xor b(2);  
y(1) <= a(1) xor b(1);  
y(0) <= a(0) xor b(0);
```

```
tmp(0) <= a(0);  
tmp(1) <= a(1) xor tmp(0);  
tmp(2) <= a(2) xor tmp(1);  
tmp(3) <= a(3) xor tmp(2);  
y      <= tmp(3);
```

PROCESS

- Les instructions concurrentes
 - ▷ s'inspirent du matériel
 - ▷ sont claires et simple d'utilisation et peuvent être plaquées sur une structure matérielle
- Les instructions séquentielles
 - ▷ l'objectif est de décrire le comportement d'une structure matérielle
 - ▷ plus flexibles
 - ▷ peuvent être difficilement synthétisable
 - ▷ risque d'utilisation incorrecte pour la synthèse
- Penser matériel (*Think HW!*)
- Conception matérielle : différent d'une simple conversion d'un programme C vers VHDL

SOMMAIRE

- Types d'objets
- Process
- **Circuits séquentiels**
- Utilisation de la carte FPGA

CIRCUITS SÉQUENTIELS

- Combinatoire vs séquentiel
 - ▷ Dans un circuit séquentiel, la ou les sorties sont une fonction des entrées et des états précédents des sorties
- Les principaux circuits séquentiels :
 - ▷ un verrou D (*D latch*)
 - ▷ une bascule D (*D flip-flop*)
 - ▷ une mémoire

CIRCUITS SÉQUENTIELS

- Un verrou D est sensible au niveau de l'horloge
- Une bascule D est sensible au front (montant ou descendant) d'horloge



c	q*
0	q
1	d

(a) D latch



clk	q*
0	q
1	q
\uparrow	d

(b) pos-edge triggered D FF



clk	q*
0	q
1	q
\downarrow	d



(c) neg-edge triggered D FF



reset	clk	q*
1	-	0
0	0	q
0	1	q
0	\uparrow	d


(d) D FF with asynchronous reset

CIRCUITS SÉQUENTIELS

  

CIRCUITS SÉQUENTIELS

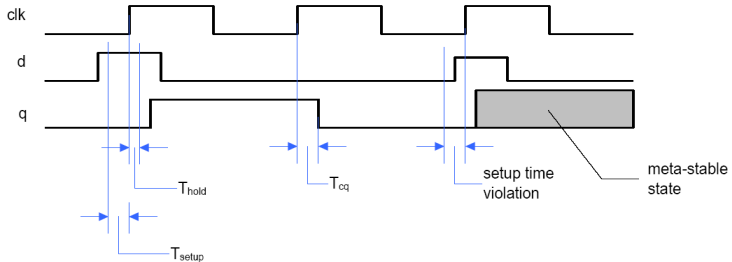
- Timing d'une bascule D
- *setup, hold, clock-to-q*



CIRCUITS SÉQUENTIELS

- Une bascule D ou un verrou D peuvent être réalisé à partir de portes logiques élémentaires
- Il s'agit de circuits combinatoires bouclés dont la conception est délicate (ils sont sensibles aux délais)
- On ne devrait pas les synthétiser à bas niveau *from scratch*
- On préférera les cellules prédéfinies ou inférées automatiquement

CIRCUITS SÉQUENTIELS

 

Un verrou D sensible à l'état haut

CIRCUITS SÉQUENTIELS

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity dlatch is
    port(
        c: in std_logic;
        d: in std_logic;
        q: out std_logic
    );
end dlatch;

architecture arch of dlatch is
begin
    process(c,d)
    begin
```

CIRCUITS SÉQUENTIELS

```
    if (c='1') then
        q <= d;
    end if;
end process;
end arch;
```

Une bascule D sensible au front montant de l'horloge

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity dff_1 is
    port(
        clk: in std_logic;
        d: in std_logic;
        q: out std_logic
```

CIRCUITS SÉQUENTIELS

```
    );  
end dff_1;  
  
architecture arch of dff_1 is  
begin  
    process(clk)  
    begin  
        if (clk'event and clk='1') then  
            -- if rising_edge(clk) then  
                q <= d;  
            end if;  
        end process;  
    end arch;
```